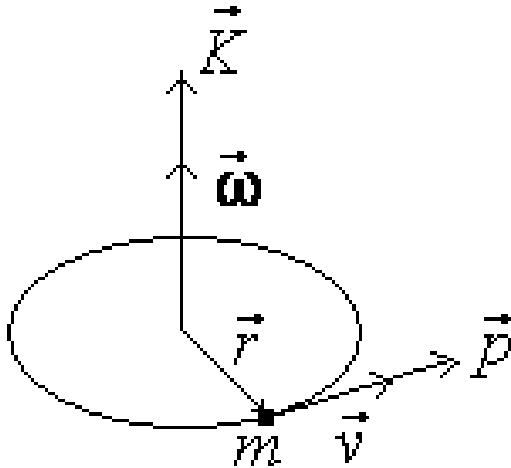


# Mecanica

Impulsul:  $\vec{p} = m \vec{v}$        $\dot{\vec{p}} = \vec{F}$  (Legea a II - a a lui Newton)

Momentul cinetic:  $\vec{K} = \vec{r} \times \vec{p}$        $\dot{\vec{K}} = \vec{M}$  (Teorema momentului cinetic)



Momentul de inertie:  $J = m r^2$ ;

Cuplul:  $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

Viteza periferica:  $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

$\vec{\omega}$  – viteza unghiulara

$\vec{K} = J \vec{\omega}$

$\xi = \text{xi}$ ;  $\nu = \text{niu}$ ;  $\zeta = \text{zeta}$ ;  $\kappa = \text{kappa}$ ;  $k = \text{k}$ ;  $\chi = \text{hi}$

## Legile electrotehnicii

	Legea	Forma locală (Maxwell)	Forma integrală	Notații și u.m.
1	Circuitului magnetic (Ampère)	$\text{rot}\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$	$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = i$	$H$ [A/m] câmp magnetic $j$ [A/m <sup>2</sup> ] densitate de curent $i$ [A] curent total
2	Inducției (Faraday, Lenz)	$\text{rot}\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$	$e = -\frac{\partial\Psi}{\partial t}$	$E$ [V/m] câmp electric $e$ [V] t.e.m. $\Psi$ [Wb] = [V.s] flux mag. total
3	Fluxului electric (Gauss)	$\text{div}\vec{D} = \rho_v$	$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$	$q$ [C] sarcina electrică $D$ [C/m <sup>2</sup> ] inducția electrică $\rho_v$ [C/m <sup>3</sup> ] dens. sarcină elec.
4	Fluxului magnetic	$\text{div}\vec{B} = 0$	$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	$B$ [T] = [Wb/m <sup>2</sup> ] inducția magnetică $\vec{B} = \mu\vec{H}$ ; $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$

# Potențialele electrodinamice ale câmpului electromagnetic

Potențialul magnetic vector  $\mathbf{A}$ :

$$\text{rot } \mathbf{A} = \mathbf{B}$$

$$\left( \text{div } \mathbf{A} = -\frac{1}{v} \frac{\partial U}{\partial t} \right)$$

Potențialul electrodinamic scalar  $U$

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\text{grad } U$$

Diferența de potențial:  $U_{AB}$

$$U_{AB} = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\vec{l} + \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

Fluxul magnetic prin suprafața mărginită de curba  $C$

$$\Psi = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\vec{S} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\vec{l}$$

# Unda electromagnetica

**Ecuatiile lui d'Alambert**

$$\Delta A - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -\mu j$$

$$\Delta U - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

Viteza de propagare a câmpului:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}$$

In lipsa sarcinilor  $\rho$  si a curentilor  $j$  rezulta ecuatiile undelor:

$$\Delta A = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2}$$

$$\Delta U = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2}$$

# Unda sferica. Potenziale retardate

$$\Delta U = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (rU)}{\partial r^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 (rU)}{\partial r^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 (rU)}{\partial t^2}$$

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_V \frac{\rho(t - r/v)}{r} dV; \quad A = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{j}(t - r/v)}{r} dV$$

# Legi de material

Legea lui Ohm	$\vec{E} = \rho \vec{j}; \vec{j} = \sigma \vec{E}$	$u + e = r i + \frac{q}{C}$ $U = Z \cdot I$	$\rho = 1/\sigma$ [ $\Omega \cdot m$ ] $C$ [F]; $L$ [H]; $\Psi = L i$ $Z = \sqrt{r^2 + x^2}$ [ $\Omega$ ]
Legea lui Joule	$p = \rho j^2 = \sigma E^2$	$P = r \cdot I^2$	$p$ [ $w/m^3$ ] pierderile specifice

## Legătura dintre inducție, câmp și polarizație (Materiale lineare)

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} + \vec{P}; \quad \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r; \quad \epsilon_r = 1 + \chi_e$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} + \mu_0 \vec{M}; \quad \mu = \mu_0 \mu_r; \quad \mu_r = 1 + \chi_m$$

$P$  – polarizația permanentă

$M$  – magnetizația permanentă

$\chi_e, \chi_m$  – susceptanțele el și mag

# Regimurile fenomenelor electromagnetice

- **Staționare:** mărimi constante (c.c.,  $j = \text{ct.}$ ) - electrocinetica

**Static:**  $j = 0$  nu se transforma energia in căldura  
electrostatica si magnetostatica

- **Variabile:** mărimi variabile in timp


**Cvasistaționare:**  $\vec{j} \gg \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \approx 0$  in afara de condensatoare

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \approx 0 \quad \left( \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \approx 0 \right) \text{ in dielectricul condensatoarelor}$$

**Unde electromagnetice:**  $j = 0, \quad \rho = 0$
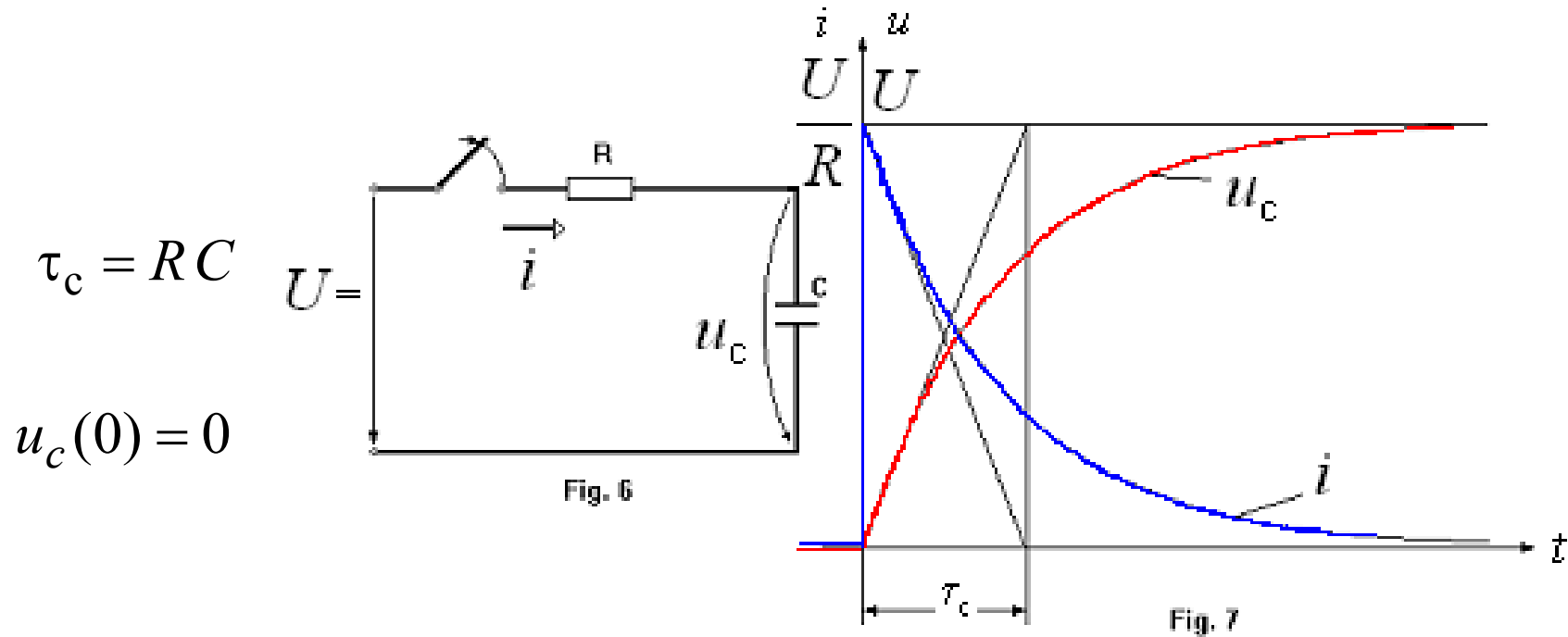
# Conectarea unui circuit RC la tensiune continua

Teorema comutației:  $\psi(-0) = \psi(+0)$  și  $q(-0) = q(+0)$




$$i(t) = \frac{U}{R} e^{-t/\tau_c}; \quad u_c(t) = U \left[ 1 - e^{-t/\tau_c} \right]$$



# Conectarea unui circuit R-L la tensiune continua

Teorema comutației:  $\psi(-0) = \psi(+0)$  și  $q(-0) = q(+0)$

$$\tau_L = \frac{L}{R}$$

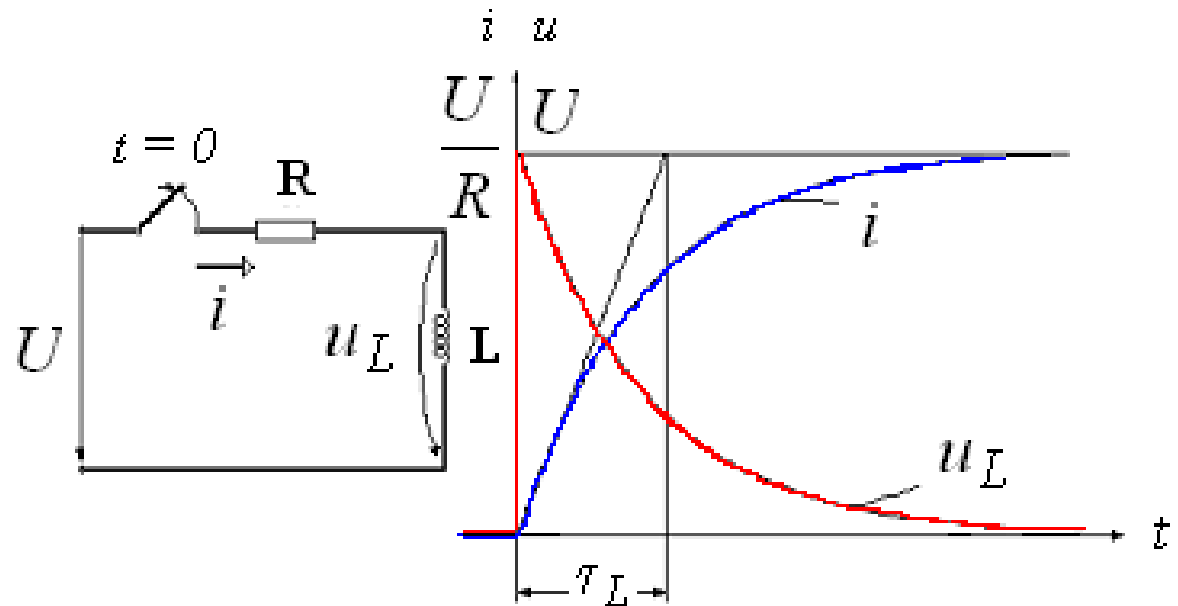

$$u_L(t) = U e^{-\frac{t}{\tau_L}}$$


$$i(t) = \frac{U}{R} \left[ 1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}} \right]$$

# Conectarea unui circuit RLC la tensiune continua

Teorema comutației:  $\psi(-0) = \psi(+0)$  et  $q(-0) = q(+0)$

$$\delta = \frac{R}{2L}; \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}; \quad \omega_1^2 = \omega_0^2 - \delta^2; \quad \operatorname{tg}\theta = \frac{\delta}{\omega_1} \quad R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$
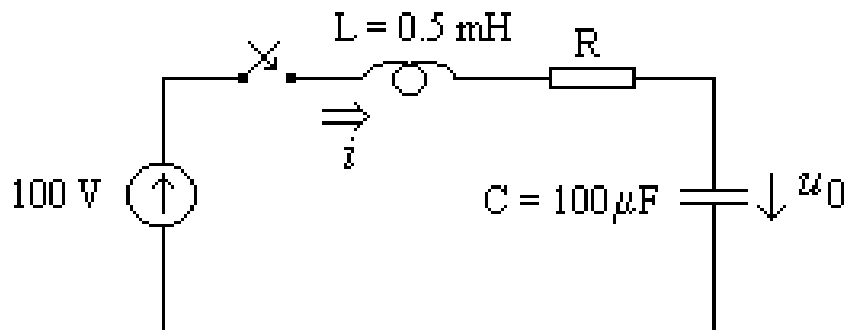
$$u(t) = (U - u_0) \left[ 1 - e^{-\delta t} \frac{\cos(\omega_1 t - \theta)}{\cos \theta} \right] + u_0$$





$$i(t) = \hat{I} e^{-\delta t} \sin \omega_1 t$$

$$\hat{I} = \frac{U - u_0}{\omega_1 L}$$


$$U = 100 \text{ V}$$
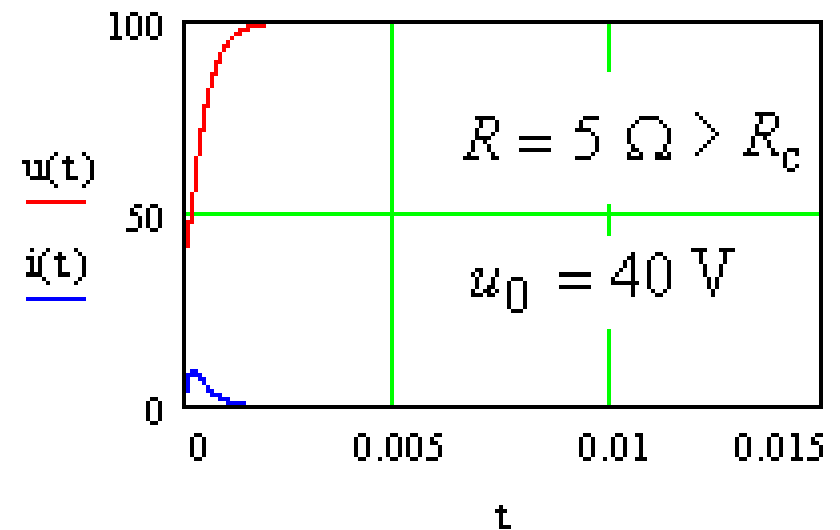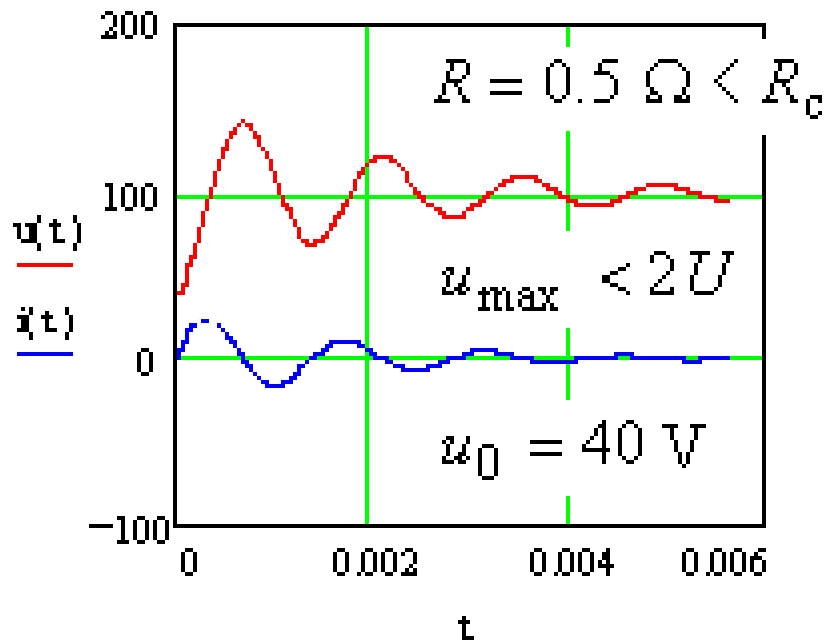
$$L = 0.5 \text{ mH} \quad C = 100 \text{ } \mu\text{F}$$




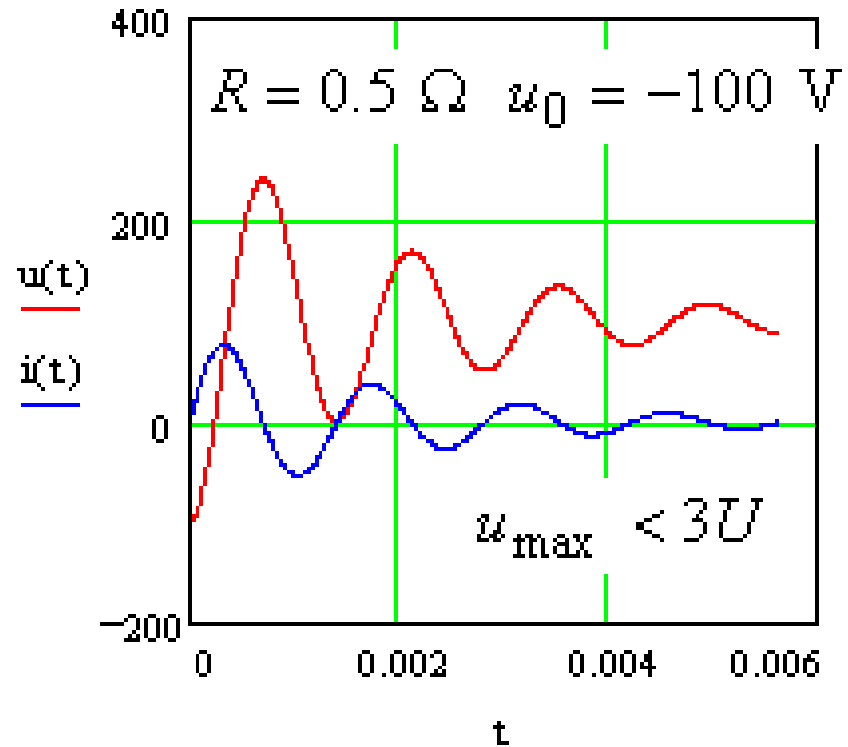
# Exemple

$$R_c = 4.5 \, \Omega \quad f_1 = 707 \, \text{Hz}$$



# Blocarea thyristorului

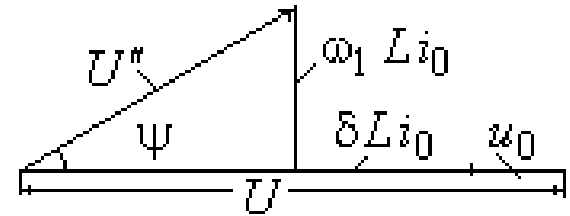
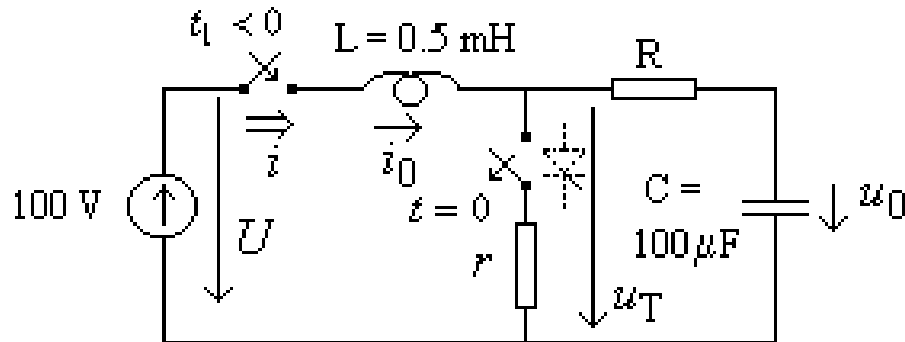


$$I = \frac{U''}{\omega_1 L}; \quad U'' = \sqrt{(U - u_0 - \delta L i_0)^2 + (\omega_1 L i_0)^2}; \quad \tan \psi = \frac{\omega_1 L i_0}{U - u_0 - \delta L i_0};$$



$$\tan \theta = \frac{\delta}{\omega_1}$$

$$i(t) = I e^{-\delta t} \sin(\omega_1 t + \psi); \quad u_T(t) = U - U'' e^{-\delta t} \frac{\cos(\omega_1 t + \psi + \theta)}{\cos \theta}$$

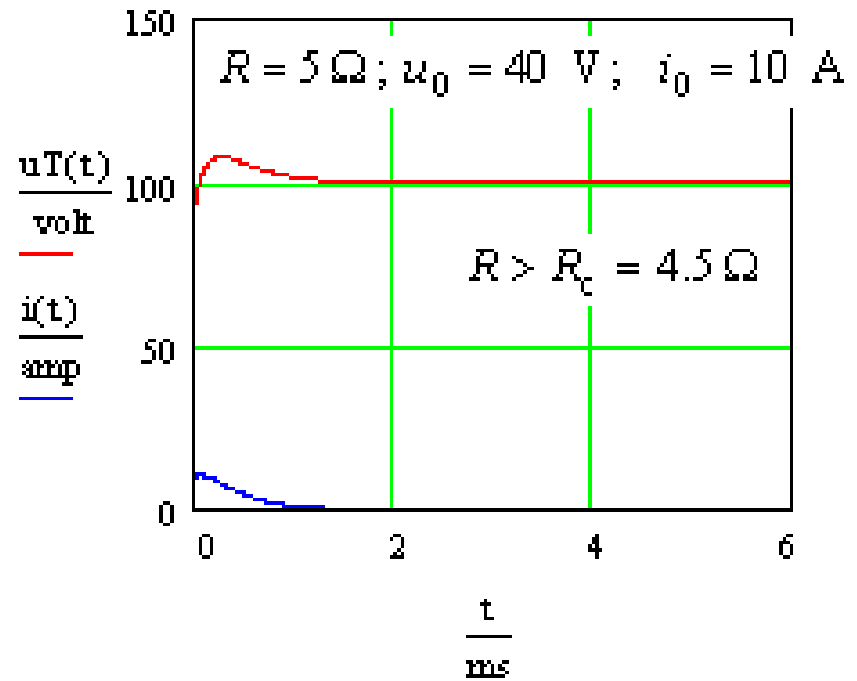
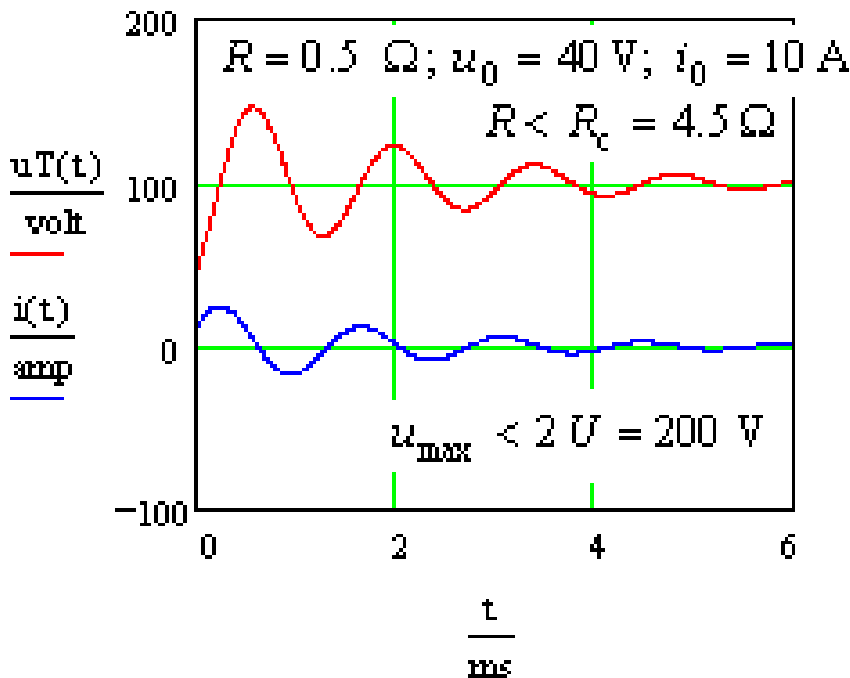
# Regimul tranzitoriu oscilant si aperiodic la $u_0 = +40 \text{ V}$


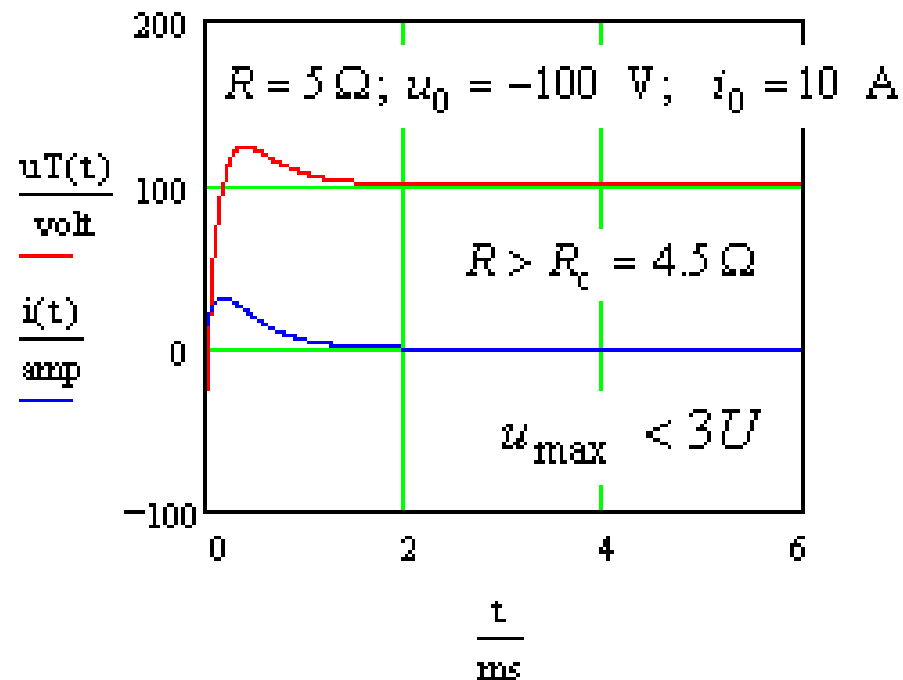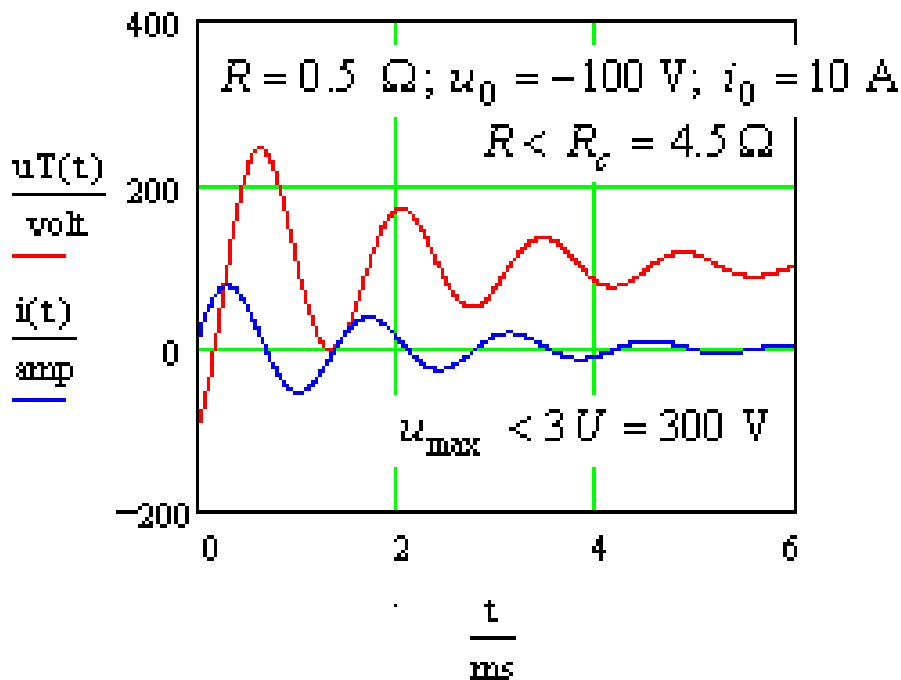
# Regimul tranzitoriu oscilant si aperiodic la $u_0 = -100 \text{ V}$



# Exemplu: TTR la intreruptor suntat

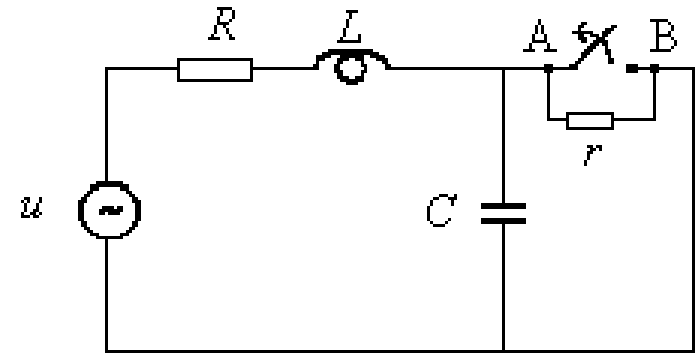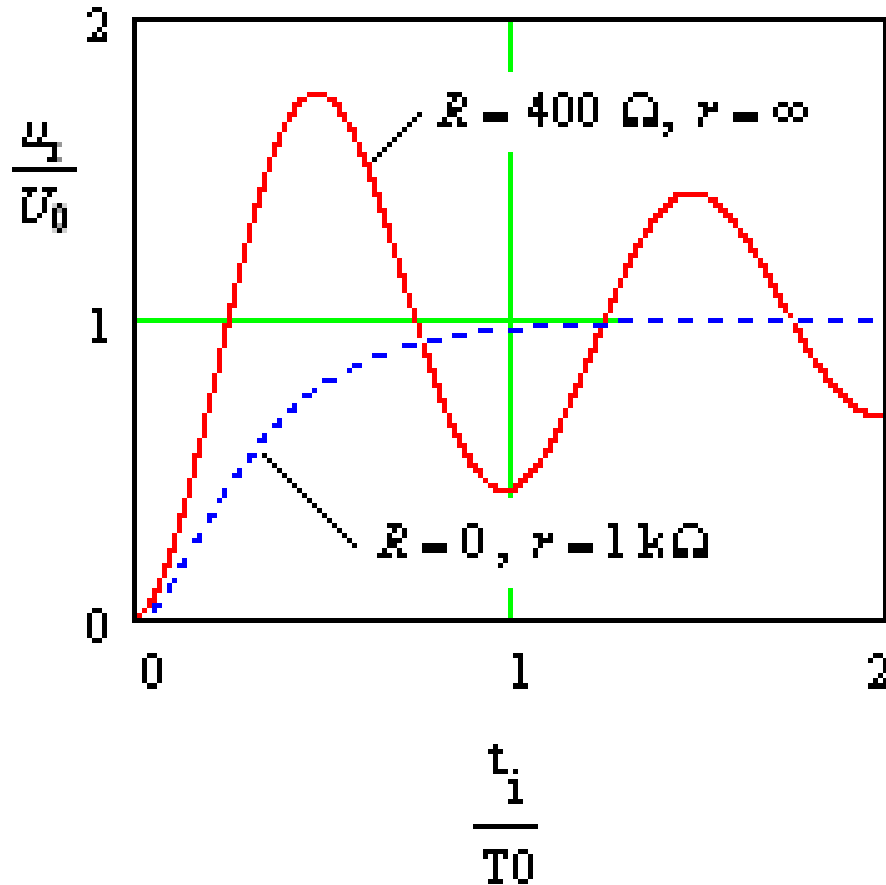

$$L = 95 \text{ mH} \quad C = 20000 \text{ pF}$$

$$r_{\text{cr}} = \frac{z_c}{2 + R/z_c}; \quad z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$R_{\text{cr}} = 2z_c$$

ranzitorii de

comutație



$$R := 400 \cdot \text{ohm} \quad L := 95 \cdot \text{mH} \quad C := 20000 \cdot \text{pF}$$

$$R_{\text{cr}} := 2 \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \quad R_{\text{cr}} = 4.359 \cdot 10^3 \cdot \text{ohm} \quad \omega_0 := \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \quad \omega_0 = 2.294 \cdot 10^4 \cdot \text{sec}^{-1}$$

$$r_{\text{cr}} := \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \quad r_{\text{cr}} = 1.09 \cdot 10^3 \cdot \text{ohm} \quad f_0 := \frac{\omega_0}{2 \cdot \pi} \quad f_0 = 3.651 \cdot 10^3 \cdot \text{sec}^{-1}$$

$$\delta := \frac{R}{2 \cdot L} \quad \delta = 2.105 \cdot 10^3 \cdot \text{sec}^{-1} \quad \gamma := 1 + \exp\left(-\frac{\delta}{2 \cdot f_0}\right) \quad \gamma = 1.75$$


$$R := 0 \cdot \text{ohm} \quad r := 1000 \cdot \text{ohm}$$

$$\delta_1 := \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{R}{L} + \frac{1}{r \cdot C} \right) \quad \delta_1 = 2.5 \cdot 10^4 \cdot \text{sec}^{-1} \quad \omega_1 := \sqrt{\omega_0^2 \cdot \left(1 + \frac{R}{r}\right) - \delta_1^2}$$


$$u(t) := 1 - e^{-\delta_1 t} \cdot \cos(\omega_1 \cdot t) \quad i := 0..1000 \quad T_0 := \frac{1}{f_0} \quad t_i := \left(2 \cdot T_0 \cdot \frac{i}{1000}\right)$$

$$u_1(t) := \frac{r}{R+r} \cdot \left[ 1 - e^{-\delta_1 t} \cdot \left( \cos(\omega_1 \cdot t) + \frac{\delta_1}{\omega_1} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t) \right) \right]$$
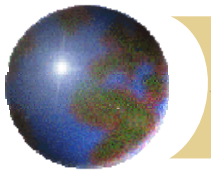
$$\omega_1 = 9.934 \cdot 10^3 \cdot \text{sec}^{-1}$$



# TTR la întreruptor șuntat

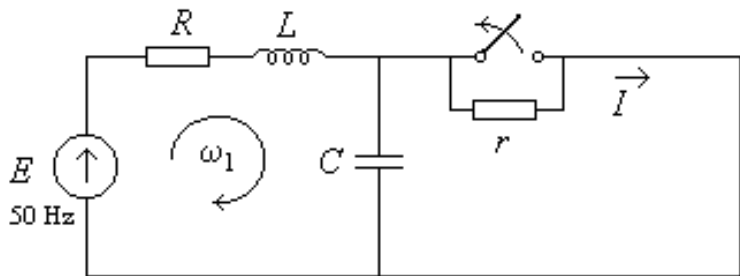

$$x = \omega L = 30 \, \Omega \quad R_{cr} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{0.095}{20000 \cdot 10^{-12}}} = 4360 \, \Omega;$$


$$R = 400 \, \Omega$$

$$C = 20000 \, \text{pF} \quad r_{cr} = \frac{1}{2\sqrt{\frac{C}{L} + R\frac{C}{L}}} = \frac{1}{2\sqrt{\frac{2 \cdot 10^{-8}}{0.095} + 400 \frac{2 \cdot 10^{-8}}{0.095}}} = 998$$

$$r = \begin{cases} \infty \\ 1000 \, \Omega \end{cases}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 3261 \quad \delta = \frac{R}{2L} = 2105$$

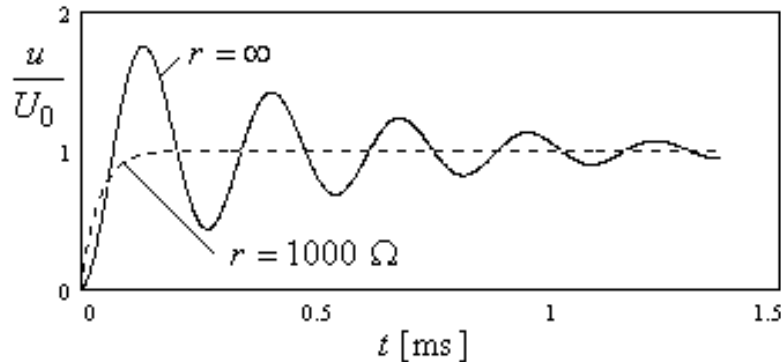
$$\delta_s = \frac{1}{2} \left( \frac{R}{L} + \frac{1}{rC} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{400}{0.095} + \frac{1}{1000 \cdot 2 \cdot 10^{-8}} \right) = 27110$$




$$f_1 = \sqrt{f_0^2 \left( 1 + \frac{R}{r} \right) - \left( \frac{\delta_s}{2\pi} \right)^2} = 233 \, \text{Hz}$$

$$\gamma = 1 + e^{-\frac{\delta}{2f_0}} = 1.75 \quad \gamma|_{r=1000} \approx 1$$
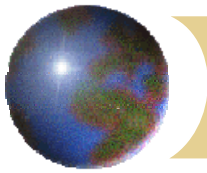
$$u(t) = U_0 \left( 1 - e^{-\delta t} \cos(\omega_1 t) \right)$$




# Scurt-circuit trifazat simetric

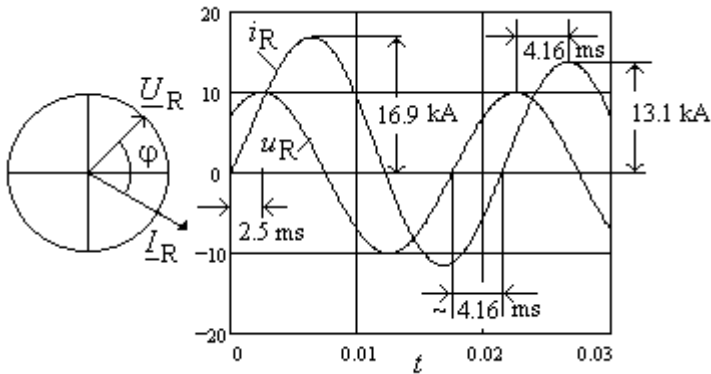

$$u_R = U \sin(\omega t - \psi_R); \quad \psi_R = \frac{2.5 - 5}{10} 180^\circ = -45^\circ$$


$$\varphi = \frac{4.16}{10} 180 = 75^\circ \quad \tau = \frac{\tan \varphi}{\omega} = \frac{3.73}{100\pi} = 0.012 \text{ s}$$
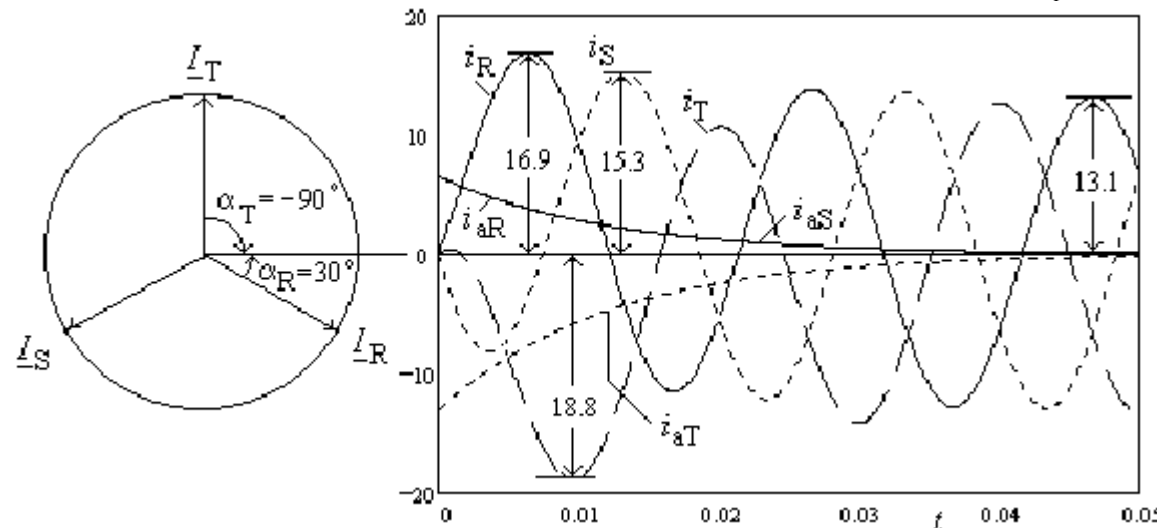
$$\alpha = \psi + \varphi = \begin{cases} 30^\circ \\ 150^\circ \\ -90^\circ \end{cases} \quad \omega t_m = \alpha + \frac{\pi}{2} \left( 1 - 2 \text{Int} \left( \frac{\alpha}{\pi} \right) \right) = \begin{cases} 120^\circ \\ 240^\circ \\ 180^\circ \end{cases}$$





$$i_y = \hat{I}_\infty \left[ \sin(\omega t_m - \alpha) + \sin \alpha e^{-\frac{t_m}{\tau}} \right] = \begin{cases} 16.9 \\ 15.3 \\ -18.8 \end{cases} \text{ [kA]}$$
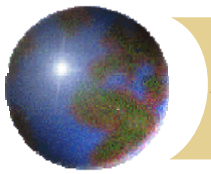
$$I_T(0.010) = 13.15 \sqrt{\frac{1}{2} + e^{-\frac{2 \cdot 0.01}{0.012}}} = 10.9 \text{ [kA]}$$




# *Scurtcircuit trifazat simetric*

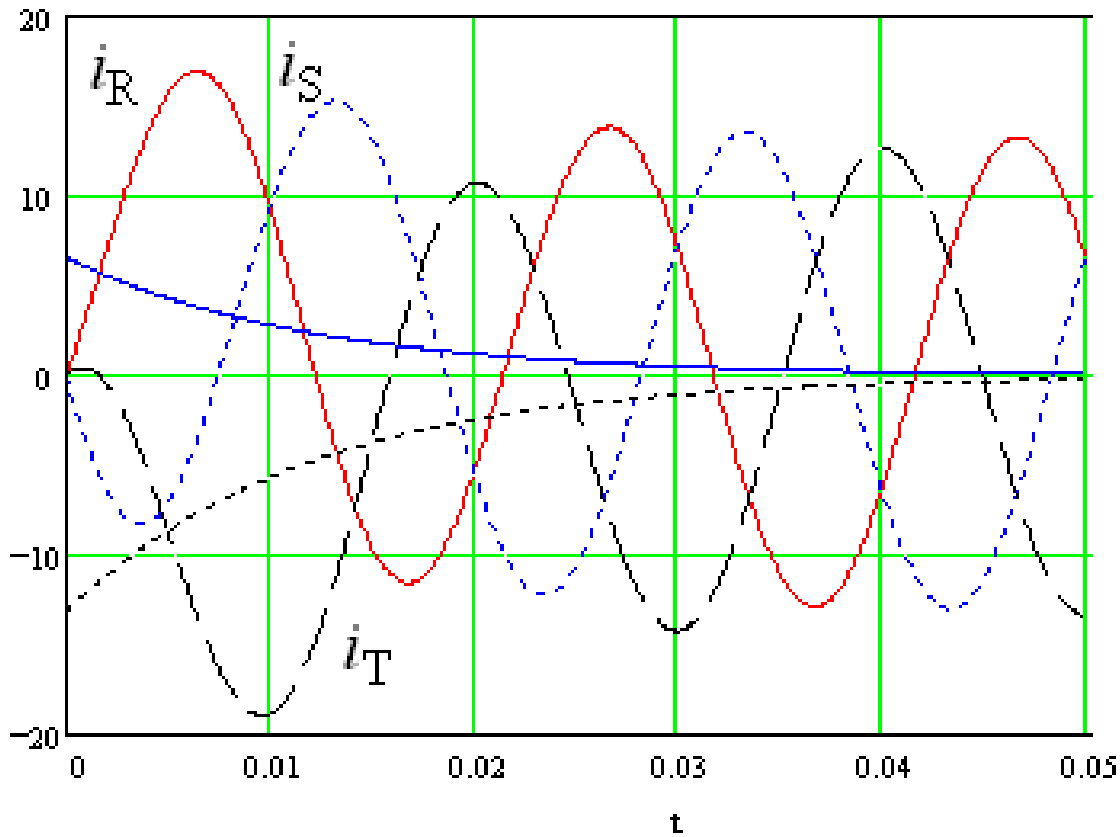

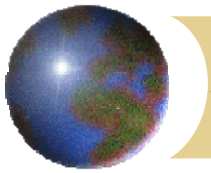

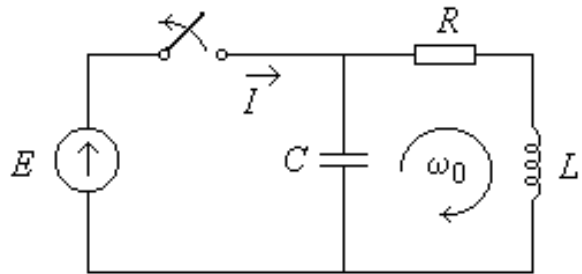
# *Supratensiunea la deconectarea unui curent continuu*




$$\begin{aligned} I &= 5 \text{ A} \\ L &= 1.5 \text{ H} \\ C &= 0.1 \text{ } \mu\text{F} \\ R &\approx 0 \text{ } \Omega \end{aligned}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{1.5 \cdot 10^{-5}}} = 411 \text{ Hz}$$

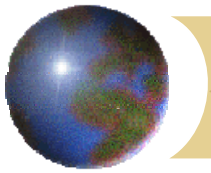
$$\frac{Cu_{\max}^2}{2} = \frac{LI^2}{2} \Rightarrow u_{\max} = I\sqrt{\frac{L}{C}} = 5\sqrt{\frac{1.5}{0.1 \cdot 10^{-6}}} = 19365 \text{ V}$$



# *TTR la defect kilometric*

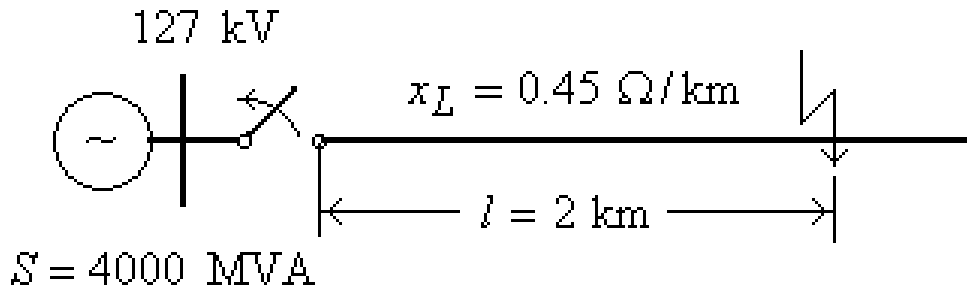

a)

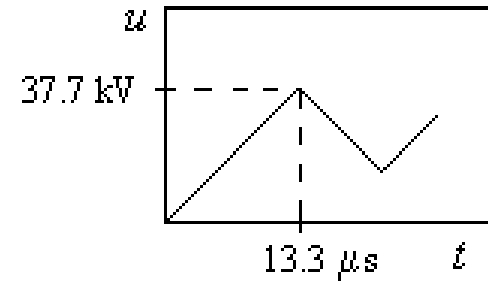

b)

$$x_1 = \frac{U^2}{S} = \frac{127^2}{4000} = 4.032 \text{ } \Omega$$


$$I = \frac{U}{\sqrt{3}(x_1 + x_2)} = \frac{127}{\sqrt{3}(4.032 + 0.9)} = 14.87 \text{ kA}$$

$$x_2 = l x_L = 2 \cdot 0.45 = 0.9 \text{ } \Omega$$

$$u_1 = 1.27 I l = 1.27 \cdot 14.87 \cdot 2 = 37.76 \text{ kV}$$

$$\frac{du}{dt} = 0.22 I = 0.22 \cdot 14.87 = 3.27 \frac{\text{kV}}{\mu\text{s}}$$
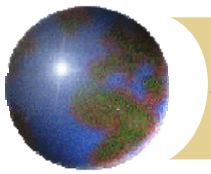
$$t_1 = \frac{2l}{c} = \frac{2 \cdot 2}{0.3} = 13.3 \text{ } \mu\text{s}$$



# Reabilitarea termica a apartamentului cu pereti de beton prefabricat (3 camere)

Suprafata peretilor:  $S_{net} := 50 \cdot m^2$

Grosimea peretilor  $d_{ext} := 7 \cdot cm$   $d_{int} := 12 \cdot cm$

Supraf. ferestrelor:  $S_f := 9.775 \cdot m^2$

$\lambda_{2600} := 2.03 \cdot \frac{watt}{m \cdot K}$

$d_{vata} := 8 \cdot cm$

Rez. termica a 1 m<sup>2</sup> de fereastră:

$R_f := 0.37 \cdot m^2 \cdot \frac{K}{watt}$

$\lambda_{vataMin} := 0.07 \cdot \frac{watt}{m \cdot K}$


Coef. de cedare a caldurii:

$\alpha_{int} := 6 \cdot \frac{watt}{m^2 \cdot K}$

$\alpha_{ext} := 23 \cdot \frac{watt}{m^2 \cdot K}$

Grosimea izolatiei de polisteren:

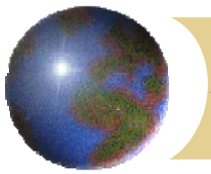$d := \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 8 \\ 10 \\ 12 \end{bmatrix} \cdot cm$



# Scaderea pierderilor prin pereti in functie de grosimea izolatiei

$$P_0 := \Delta T \cdot \left( \frac{S_f}{R_f} + \frac{S_{net}}{R_0} \right)$$


$$\Delta T := 40 \cdot K$$

$$P_1 := \Delta T \cdot \left( \frac{S_f}{R_f} + \frac{S_{net}}{R_{iz}} \right)$$

$$P_0 = 2.278 \text{ kW}$$


$$\frac{P_1}{P_0} = \begin{bmatrix} 0.824 \\ 0.797 \\ 0.735 \\ 0.705 \\ 0.681 \end{bmatrix}$$
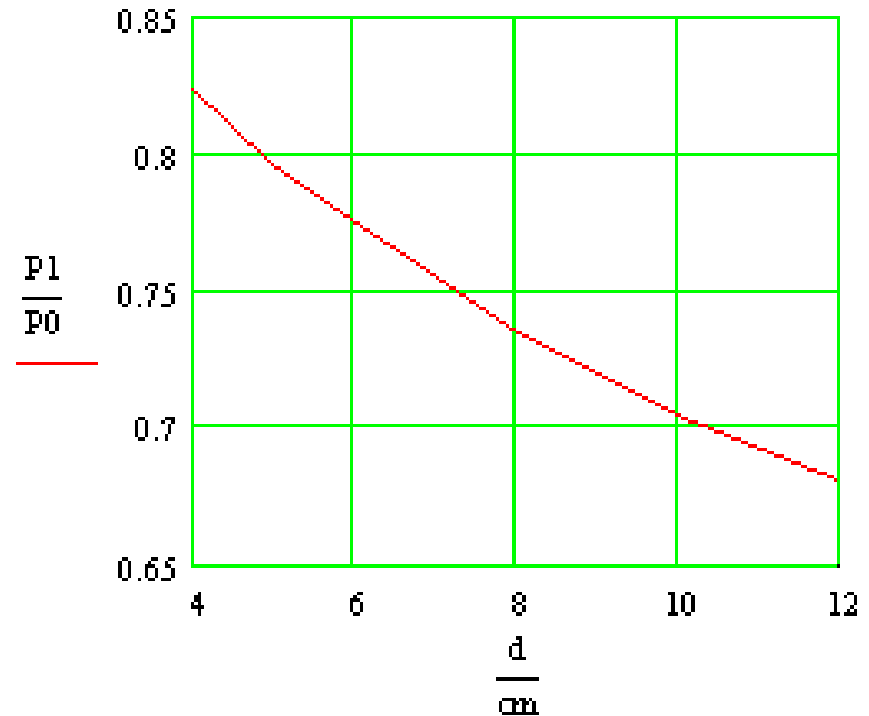
$$P_1 = \begin{bmatrix} 1.877 \\ 1.815 \\ 1.675 \\ 1.607 \\ 1.552 \end{bmatrix} \text{ kW}$$





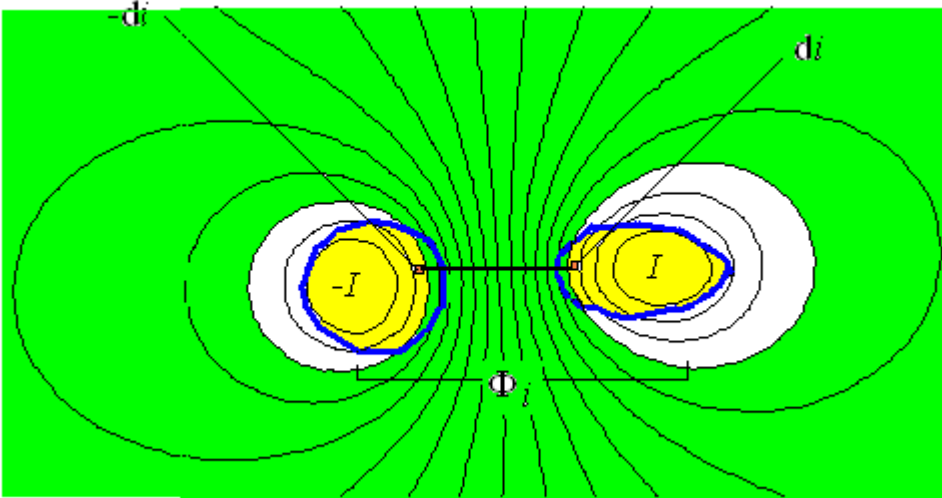
# Fluxul total (înlănțuirea magnetică cu $i$ )



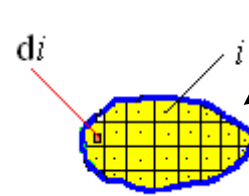
Fluxul fascicular îmbrățișat de firul de curent  $di$



$$I = \int di$$

$$\Psi = \frac{1}{I} \int \Phi_i di$$

$$\Psi = \frac{1}{i} \int i_\Phi d\Phi$$

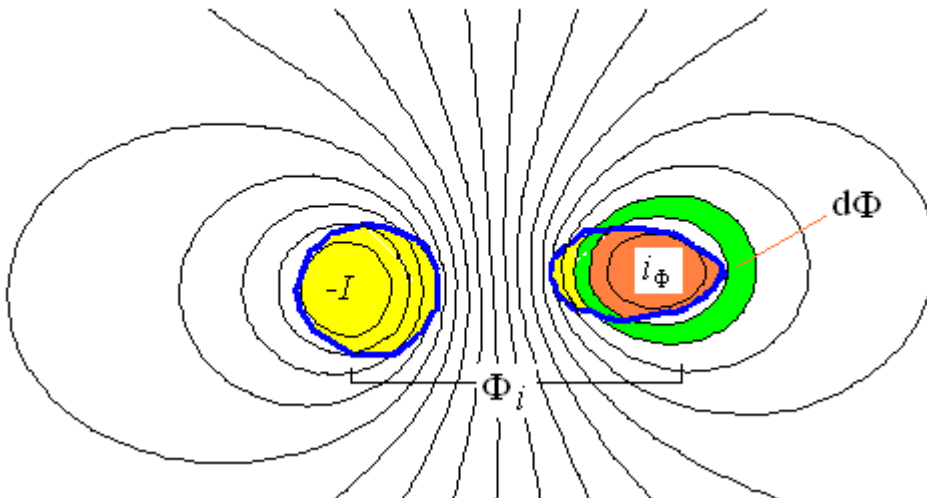

Curentul îmbrățișat de tubul de flux  $d\Phi$